



Problemario 5: Capacitancia

Taller: Mantenimiento Industrial


Profesor: Ibarra

Materia: Electrotecnia

Nota: Entregar a mano con proceso de solución, unidades y prefijos adecuados. En hojas blancas limpias y engrapadas.

1º Resuelve los siguientes problemas, según lo que se te pide


a)

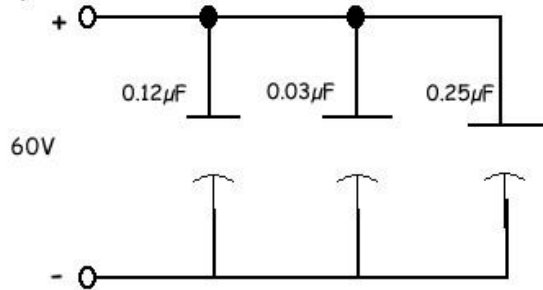

$$C_T = ?$$

$$Q_T = ?$$

b)

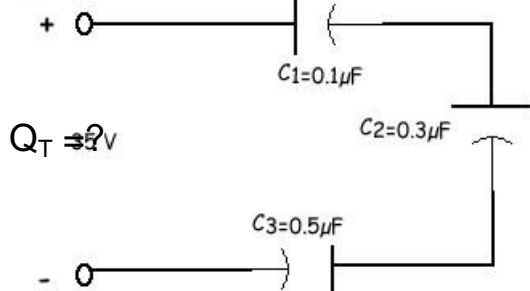


$$Q_T = ?$$

$$C_T = ?$$

$$V_3 = ?$$


c)

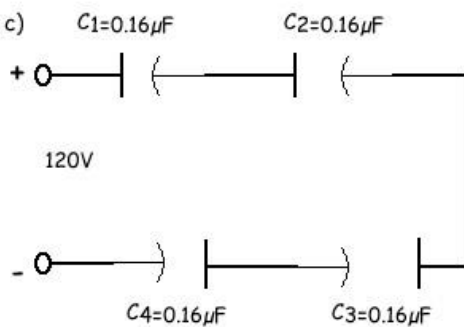

$$C_T = ?$$

$$Q_T = ?$$


$$V_2 = ?$$

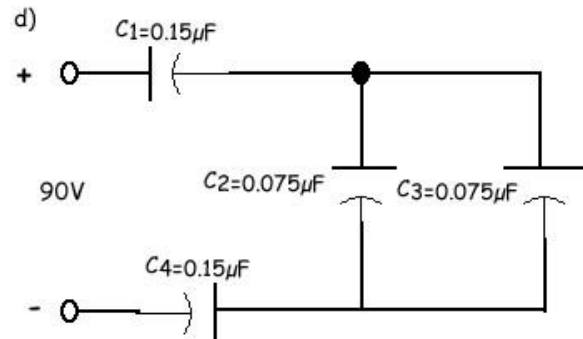

$$C_T = ?$$

$$Q_T = ?$$

$$V_3 =$$

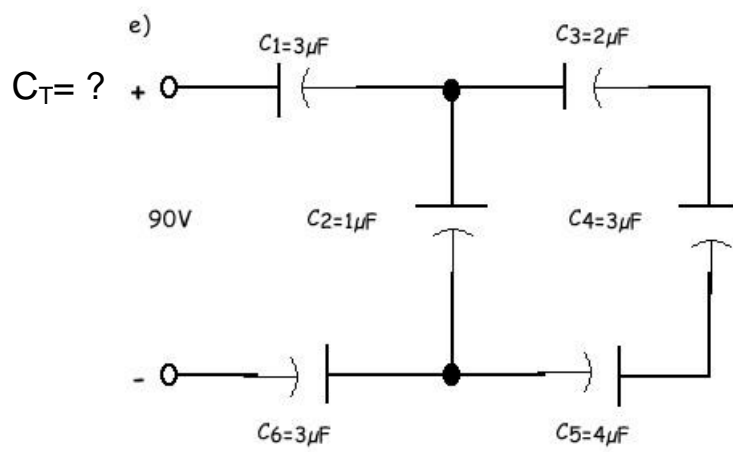

$$C_T = ?$$

$$Q_T = ?$$

$$V_4 =$$

